自动控制原理实验三 ——线性系统的校正与状态反馈/直 流电机 PID 控制

小组成员:潘鑫海(2015301200201)

夏可为(2015301200168)

指导教师: 王泉德 教授

一、线性系统的校正与状态反馈

控制系统的校正与状态反馈就是在被控对象已确定,在给定性能指标的前提下,要求设计者选择控制器(校正网络)的结构和参数,使控制器和被控对象组成一个性能满足指标要求的系统。

1. 原理分析

1.1 时域法串联比例微分校正

(1) 未校正电路模拟电路图如下所示:

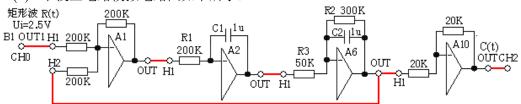


图 1-1 未校正系统模拟电路

该未校正系统的开环传递函数为: $G(S) = \frac{6}{0.2S(1+0.3S)}$

可计算得其时域特性如下:

超调量 Mp= 59%

峰值时间 tp= 0.336S ωn=10 ξ=0.1667

- (2) 设计串联校正网络参数
 - ① 按 Mp≤25% 要求进行计算,可得到: ξd≥0.4,可得到: Td≥0.0467
 - ② 取 Td=0.05, 再令 Kd=1, C3=1u, R4=50K), 可得到: R5=50K,
- (3) 校正后的电路图如下所示:

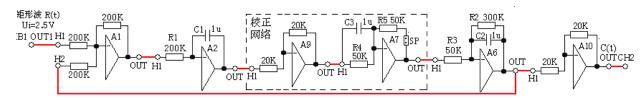


图 1-2 串接入比例-微分校正后系统

可得其超调量、峰值时间特性如下:

超调量 Mp=28 %

峰值时间 tp= 0.3S

1.2 时域法局部比例微分反馈校正

(1) 未校正电路模拟电路图如下所示:

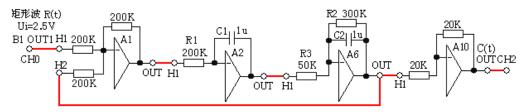


图 1-3 未校正系统模拟电路

该未校正系统的开环传递函数为: $G(S) = \frac{6}{0.2S(1+0.3S)}$

可计算得其时域特性如下:

超调量 Mp= 59% 峰值时间 tp= 0.336S ωn=10 ξ=0.1667

- (2) 设计比例反馈包围惯性环节校正网络的参数
 - ① 要求设计校正装置, 使控制系统满足下述性能指标: 超调量 Mp≤25%。
 - ② 按超调量 Mp≤25% 计算,可得到校正后系统的阻尼比 ξ≥0.4。
- ③ 接图 1-3-14 的被校正对象积分时间常数 Ti = 0.2S,开环增益 K = 6,新惯性环节 $G_a(S)$ 时间常数为 Ta,按标准二阶系统阻尼比的计算式:

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{T_{KT_a}}$$
 可得到新惯性环节 $G_a(S)$ 时间常数 $T_a = 0.052$ 。

- ④ 按图 1-3-14 的被控对象校正前的原惯性时间常数 T=0.3S,开环增益 K=6,新惯性环节 $G_a(S)$ 时间常数为 Ta=0.052,代入式 (3-3-17),可得到: 比例反馈系数 a=0.795 如取 R7=10K ,则 $R4=10K\div0.795=12.6K$, R4 用 A11 单元的直读式可变电阻。
- ⑤ 按原开环增益 K=6,比例反馈系数 a=0.795,可得到: 新惯性环节 $G_a(S)$ 的开环增益 K=6。
- ⑥ 为补偿由于局部比例反馈校正后,被校正系统降低了开环增益,必须增加的比例 环 节 $K_X = K \div K_a$ 。 可 确 定 增 加 的 比 例 环 节 的 增 益 应 为:

$$K_x = K \div K_a = 6 \div 1.04 = 5.77$$

如取运放 A7 的反馈电阻 R6=200K,则输入电阻应为 R5=200K÷5.77=34.7K。为使实验较方便进行,近似取 R5=100K//50K=33.3K。

(3) 校正后的电路图如下所示:

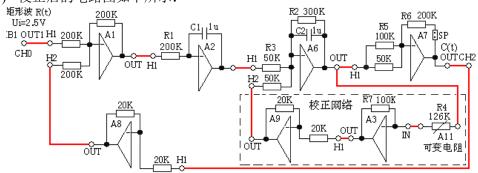


图 1-4 比例反馈包围惯性环节校正后系统模拟电路

可得其超调量、峰值时间特性如下:

超调量 Mp=28 % 峰值时间 tp= 0.16S

1.3 时域法微分反馈校正

(1) 未校正电路模拟电路图如下所示:

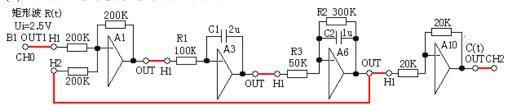


图 1-5 未校正系统模拟电路

该未校正系统的开环传递函数为: $G(S) = \frac{6}{0.2S(1+0.3S)} = \frac{100}{S^2 + 3.33S}$

可计算得其时域特性如下:

超调量 Mp= 57.2 % 峰值时间 tp= 0.332S 调节时间 ts= 1.8S(□=5 时)

- (2) 设计串联校正网络参数
 - ① 要求设计校正装置, 使系统满足下述性能指标: Mp≤25%。
 - ② 按超调量 $\mathrm{Mp}{\leqslant}25\%$ 计算,可得到校正后系统的阻尼比 $\xi_{\mathrm{r}} \geq 0.4$ 。
- ③ 按图 1-3-16 的被校正对象积分时间常数 Ti = 0.2S,自然频率: $\omega_n = 10$,阻尼比: $\xi = 0.1665$ 代入式(3-3-22)可得到校正后的 Kf=0.0467。
- ④为使实验较方便进行,令 C3=1u,校正后的 Kf=0.0467,代入式 (3-3-25),可得到: R3=46.7K。近似取 R3=50K。
- (3) 校正后的电路图如下所示:

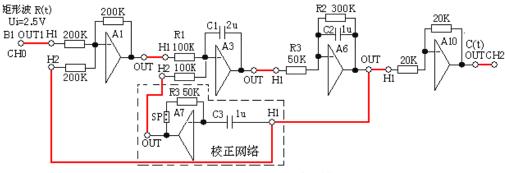


图 1-6 微分反馈校正后系统模拟电路

可得其超调量、峰值时间特性如下:

超调量 Mp= 23.1 % 峰值时间 tp= 0.36S

1.4 线性系统的状态反馈及极点配置

(1) 未校正电路模拟电路图如下所示:

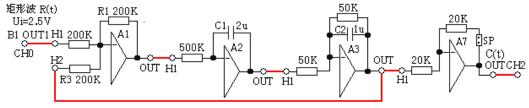


图 1-7 未校正系统模拟电路

- (2) 设计状态反馈系统参数
- 反馈系数 K1=-10. 8=R1/R2,R1=200K,则 R2=9. 3K;反馈系数 K2=15. 8=R1/R3,R1=100K,则 R3=6. 3K
- (3) 校正后的电路图如下所示:

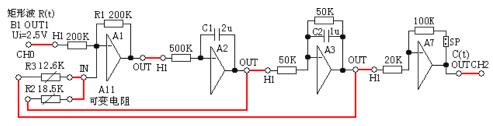


图 1-8 状态反馈后系统的模拟电路

可得其超调量、峰值时间特性如下:

超调量 Mp< 20% 峰值时间 tp= 0.36S

2. 实验步骤

按照电路图将实验箱上面对应的模块连接起来,并插好跳线帽。电脑端先点击下载(配置信号源和示波器),再点击开始,观察绘制出来的单位阶跃响应曲线,针对不同试验项目要求进行特性参数的测量与检验。

3. 实验结果与效果分析

3.1 时域法串联比例微分校正

(1) 校正前时域特性

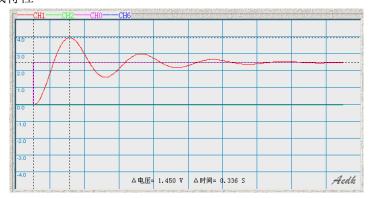


图 3-1 校正前时域特性

超调量为: 1.45V/2.5V = 58% 峰值时间为: tp = 0.336 s, 符合预期结果。

(2) 校正后时域特性

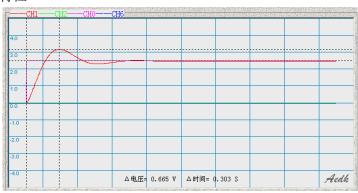


图 3-2 校正后时域特性

超调量为: 0.665V/2.5V = 26.6% 峰值时间为: tp = 0.303 s, 符合预期结果。

3.2 时域法局部比例微分反馈校正

(1) 校正前时域特性

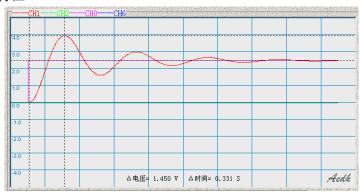


图 3-3 校正前时域特性

超调量为: 1.45V/2.5V = 58% 峰值时间为: tp = 0.336 s, 符合预期结果。

(2) 校正后时域特性

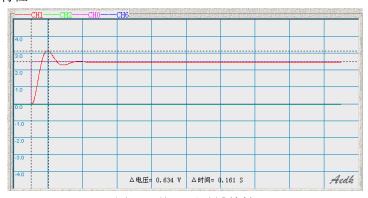


图 3-4 校正后时域特性

超调量为: 0.665V/2.5V = 25.36% 峰值时间为: tp = 0.161 s, 符合预期结果。

3.3 时域法微分反馈校正

(1) 校正前时域特性

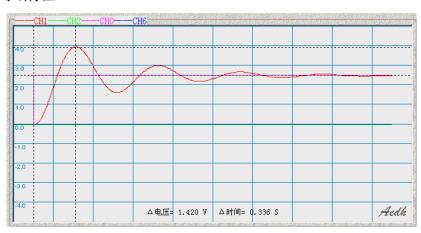


图 3-5 校正前时域特性 1

超调量为: 1.42V/2.5V = 56.8% 峰值时间为: tp = 0.336 s, 符合预期结果。

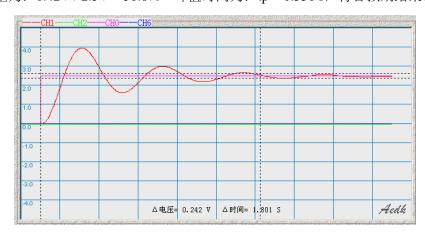


图 3-6 校正前时域特性 2

调节时间为 1.8s, 符合预期结果。

(2) 校正后时域特性

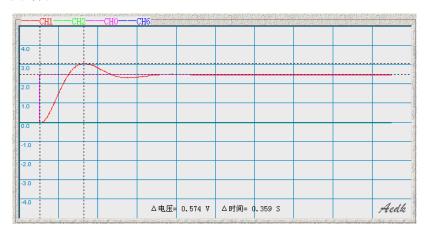


图 3-4 校正后时域特性

超调量为: 0.574V/2.5V = 22.96% 峰值时间为: tp = 0.359 s, 符合预期结果。

3.4 线性系统的状态反馈及极点配置

(1) 反馈前时域特性

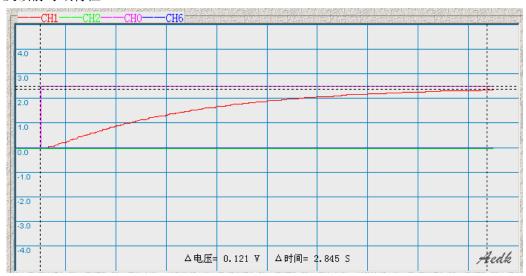


图 3-3 校正前时域特性

调节时间为: tr = 2.845 s。

(2) 校正后时域特性

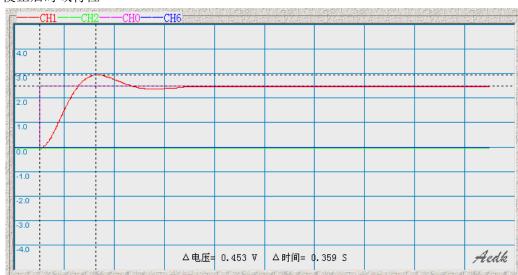


图 3-4 校正后时域特性

超调量为: 0.453 V / 2.5 V = 18.12% 峰值时间为: tp = 0.359 s,符合预期结果。

二、直流电机 PID 控制

1. 原理分析

(1) 直流电机 PID 控制的组成框图如下所示:

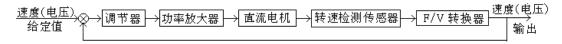


图 2-1 直流电机速度闭环控制系统的组成框图

设计数字 PID 调节器工程参数: P=1.2, I=0.15, D=0.93。

(2) 直流电机 PID 控制模拟电路图如下所示:

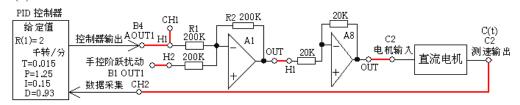


图 2.2 直流电机转速 PID 控制构成

电机转速检测传感器是一个光断续器,它通过装在电机轴上的光栅盘获得电机转速脉冲,该脉冲经 F/V 转换器形成电压在测速输出插孔输出。

测速输出电压范围: $0\sim+5V$,对应于电机转速为 $0\sim4000$ 转/分,即为每 1V 代表电机转速 0.8 千转 / 分。

调节器输出电压范围: 0~+5V。

(3) 实验现象

在手动加扰动之后,直流电机会明显降速,扰动停止后,电机会逐渐回到预设转速值。

2. 实验步骤

按照电路图将实验箱上面对应的模块连接起来,并插好跳线帽。电脑端先点击下载(配置信号源和示波器),再点击开始,手动拨动开关输入矩形脉冲信号作为扰动,观察示波器波形显示的曲线变化趋势。

3. 实验结果与效果分析

以下是多次实验情况下的波形图,基本符合预期结果。

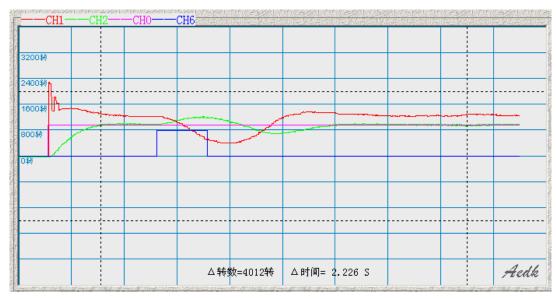


图 2-3 直流电机 PID 控制——单一短脉冲响应

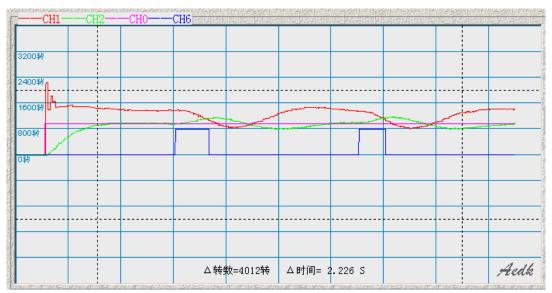


图 2-3 直流电机 PID 控制——多短脉冲响应

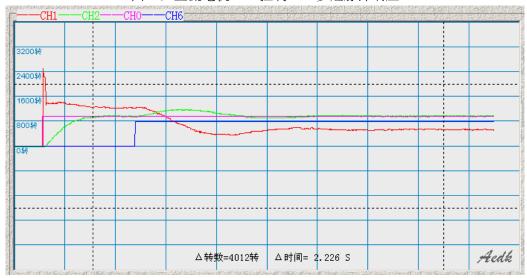


图 2-4 直流电机 PID 控制——单一长脉冲响应